マイコンキットドットコム


www.MYCOMKITS.com

イントロダクション:

PIC-MT 操作パネルに最適!28ピン PIC 用 16×2行 LCD、スイッチ6個、リレー、LED、 RS232、電源回路付きマイコンボード完成品

(印刷されているマニュアルは正式なマニュアルの一部です。 詳しい説明は、WEB 上の PDF をご参照ください。)

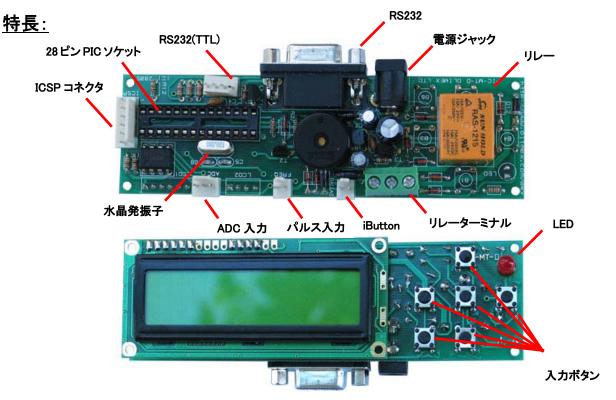OLIMEX 社の PIC-MT(ミニ・ターミナル)は、下記の特長を持つ 28 ピン PIC マイクロコントローラ用開発ボードです。特に、16 文字×2 行の LCD とスイッチ 6 個、LED、リレー、RS232 が小さなボードにすべて付いているので、これをすぐに装置の操作パネルなどに使えます。



- ICSP6 ピンコネクタ
- 16 文字×2 行表示の LCD(液晶表示器)
- 6個の入力ボタン
- ダラス社 iButton インターフェイス
- パルス入力(周波数測定などに)
- ADC 入力
- RS232 インターフェイスとコネクタ
- RS232 TTL レベルインターフェイスとコネクタ
- ステータス表示用 LED
- 10A/250VAC 対応リレー(15A/120VAC, 10A/250VAC, 15A/24VDC.)

(注意:AC100V を敷設する場合は、第 2 種電気工事士の資格が必要です。詳しくはマイコンキットドットコムの WEB をご覧ください。)


- リレー出力用ターミナルブロック
- 圧電ブザー
- 20MHz 水晶発振子
- マイクロコントローラ用 DIL28 ソケット(PIC IC は付属していません)
- +5V 電圧レギュレータ
- 雷源コネクタ
- サイズ:120×36 mm
- 取り付け穴4つ

マイコンキットドットコム

www.MYCOMKITS.com

ハードウェア:

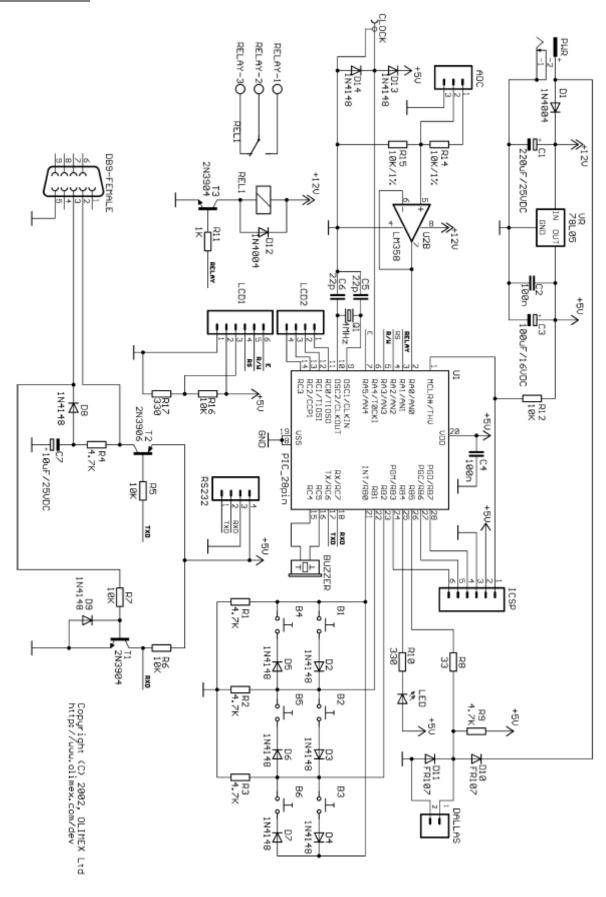PIC-MT 操作パネルに最適!28ピンPIC用 16×2行LCD、スイッチ6個、リレー、LED、 RS232、電源回路付きマイコンボード完成品



マイコンキットドットコム

www.MYCOMKITS.com

PIC-MT 操作パネルに最適!28ピン PIC 用 16×2行 LCD、スイッチ6個、リレー、LED、 RS232、電源回路付きマイコンボード完成品


プログラムの作成:

OLIMEX 社の PIC-MT をプログラムするには、28 ピン PIC をプログラム装置上でプログラムするか、または、ICSP コネクタ(パラレル)を通して PIC-PG1、PIC-PG3B などで行うか、またはシリアルの ICSP プログラマなどで行います。

パラレル信号を使用する ICSP プログラマ「PIC-PG3B」は、Bojan Dobaj 氏によって開発されたソフトウェアによって動作します。下記から最新版をダウンロードしてください:

http://www.picallw.com

部品配置とコネクタのピン配置図:

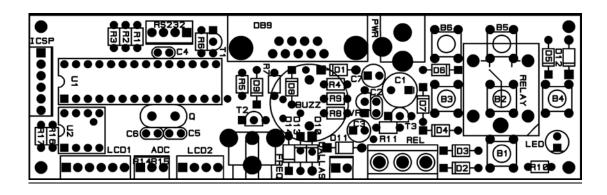

ICD/ICSP コネクタのレイアウト:

ICD/ICSP コネクタは 6 ピンのコネクタで 0.1 インチピッチです。

1 番ピンに「1」とシルク印刷されています。ICSP 信号: 1- MCLR、2-VDD、3- VSS/GND、4- PGD/RB7、5- PGC/RB6、6- PGM/RB3.



LCD の接続:

LCD のデータバスとして 4 ビット使用しています。

RS - LCD レジスター RA2

R/W - LCD リード/ライト RA3

E-LCD イネーブル RA5

D4 - RC0

D5 - RC1

D6 - RC2

D7 - RC3

LCD を駆動するサンプルソフトウェアは、OLIMEX 社の WEB サイトからダウンロードしてください。

RS232 インターフェイスとマイクロコントローラとの接続:

Rx - RC7, Tx - RC6

TTL レベルコネクタ: PIN.1 (四角印) -Tx、PIN.2 -Rx、PIN.3 - GND、PIN.4 - VCC。

RS232 コネクタ: PIN.2 - Tx、PIN.3 - Rx、PIN.5- GND。

注意:OLIMEX 社の PIC-MT ボードの RS232 ドライバは、コストを下げるために少しトリッキーな回路で構成されています。具体的には、RS232 のネガティブレベルは、接続相手の RS232 のネガティブレベルを使用して発生しており、その接続相手の RS232 ドライバは正式な回路でなければなりません。たとえば、OLIMEX 社の PIC-MT は、コンピュータやほかのマイクロコントローラボード(正式な RS232 ドライバ搭載)と RS232 を通して通信することはできますが、2つの OLIMEX 社の PIC-MT 同士を接続すると、相手の

マイコンキットドットコム

www.MYCOMKITS.com

PIC-MT 操作パネルに最適!28ピンPIC用 16×2行LCD、スイッチ6個、リレー、LED、 RS232、電源回路付きマイコンボード完成品

RS232 のネガティブレベルをお互いに発生できないので、通信することはできません。

ダラス社 iButton インターフェイス:

保護回路を通して PB5 に接続。

ダラスコネクタ: PIN.1 (四角印) - ダラス入力、PIN.2 - GND。(「ピン配置図」参照)

入力ボタンの接続:

入力ボタン 6 個は、3 つのポート RB0、RB1、RB2 を組み合わせて認識しています。各ポートには、プルダウン抵抗が接続されており、ボタン開放時に「O」(ゼロ:ローレベル)となります。ボタンをスキャンするために、まず一つのポートだけを「1」(ハイレベル)にし、他の 2 つのポートでチェックします。

例:RB0 を出力としてセット、RB1 と RB2 を入力としてセットします。RB0=1とし、B1 を押すと RB1 は「1」になります。また、B6 を押すと RB2 が「1」となります。この方式で、他のボタンをスキャンします。

圧電ブザーのインターフェイス:

RC4 と RC5 に接続されています。音を出すには、このポートになんらかの可聴周波数を持つパルスを出力します。

パルスは、RC4=0、RC5=1、とし少してディレイを入れて、RC4=1、RC5=0 として,少しディレイを入れる、という手順で発生してください。

<u>リレー出力:</u>

RA1 に接続されています。RA1=1のときにオンになります。リレー出力のターミナルは左が NC(通常閉)、真ん中がコモン、右が NC(通常開)です。

注記:このリレーは抵抗負荷に適しており、誘導負荷に対して使用した場合は、誘導負荷をオフにしたときに発生するスパークによって接点がなくなっていきます(減る、あるいは昇華する)。

ステータス表示用 LED:

RB4に接続されています。RB4=0のときにLEDがオンになります。

ADC 入力:

RAOに接続されています。入力電圧範囲は2番と3番ピンの間に0~5VDCまたは1番ピン(四角印)と3番ピンの間に0~10VDCの入力が可能です。オペアンプLM358と抵抗分割を通してPICに入力しています。(「ピン配置図」参照)

パルス入力(周波数測定などに):

1番ピン(四角印)が RA4(TOCKI)に接続されています。入力保護ダイオードが入っています。(「ピン配置図」参照)

サポートしているデバイス:

28 ピンの PIC マイクロコントローラ。

電源:

入力可能な電圧範囲は+10~+14VDCです。入力には保護ダイオードが入っています。

マイコンキットと電子工作キットの通販ショップマイコンキットドットコム

www.MYCOMKITS.com

PIC-MT 操作パネルに最適!28ピンPIC用 16×2行LCD、スイッチ6個、リレー、LED、 RS232、電源回路付きマイコンボード完成品

重要:

著作権©2007、Olimex Ltd 著作権所有Olimex®、そのロゴ、またそれらの組み合わせたものはOlimex Ltd.の登録商標です。その他の製品名は、それぞれの所有者の商標です。

本書の内容は、Olimex製品に関して提供されているものです。知的所有権に関する許諾は、明示的または黙示的であるとを問わず、 この書類によって、またはOlimex製品の購入によって与えられるものではありません。

この書類に記載されている情報、または製品に関して、すべてまたはその一部でも、事前の著作権所有者による許諾無しに、利用または複製することは禁じられています。

この書類に記載された製品は、常に改良または改善されることをご承知ください。この書類に記載されている技術情報そしてその製品は、OLIMEX社から誠意をもってご提供させていただいているものです。しかし、保証に関してはこの限りではなく、市場性または適正に関しては、明示的または黙示的であるとを問わず、除外されます。

この書類は、当該製品の使用者を支援するためにだけ考慮されたものです。OLIMEX社は、情報の欠落または誤りにより、または製品の使用により発生したいかなる損失、あるいは損害に対して、一切の法的義務を持たないことをご承知おきください。